



AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE

Technika cyfrowa
TRANSKODER

DULEWICZ ANTONI
SMYDA TOMASZ

14 KWIETNIA 2024

Spis treści


1	Treść ćwiczenia	2
2	Opis rozwiązania	2
3	Projekt logiczny	3
3.1	Tabela prawdy	3
3.2	Minimalizacja funkcji logicznych	4
3.2.1	Minimalizacja dla wyjścia Y_1	4
3.2.2	Minimalizacja dla wyjścia Y_2	5
3.2.3	Minimalizacja dla wyjścia Y_3	6
3.2.4	Minimalizacja dla wyjścia Y_4	7
3.2.5	Minimalizacja dla wyjścia Y_5	8
3.2.6	Minimalizacja dla wyjścia Y_6	9
4	Budowa układu	10
4.1	Transkoder	10
4.2	Komparator	14
4.3	Przerzutnik i wyświetlacz	15
5	Testowanie	16
5.1	Generator słów oraz analizator stanów logicznych	16
5.2	Cały układ	20
6	Podsumowanie	21
7	Wnioski	21

1 Treść ćwiczenia


Bazując wyłącznie na bramkach NAND, zaprojektować, zbudować i przetestować układ kombinacyjny realizujący transkoder czterobitowej liczby naturalnej (wraz z zerem) na sześciobitową liczbę pierwszą. Układ taki powinien zatem zamieniać kolejne liczby: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na odpowiednie kolejne liczby pierwsze: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53. Do przetestowania układu należy wykorzystać m.in.: wyświetlacze siedmiosegmentowe, generator słów i analizator stanów logicznych. Do minimalizacji potrzebnych funkcji należy wykorzystać tablice Karnaugh.

2 Opis rozwiązania

Na początku tworzymy tabelę prawdy, a następnie przy pomocy tabel Karnaugh oraz praw de Morgana wyprowadzamy funkcje logiczne transkodujące czterobitową liczbę, na odpowiednią sześciobitową liczbę pierwszą i na ich podstawie tworzymy schemat układu, a następnie przechodzimy do części projektowania układu w programie Multisim oraz testujemy go za pomocą generatora słów, analizatora stanów logicznych, komparatora i przerzutnika.

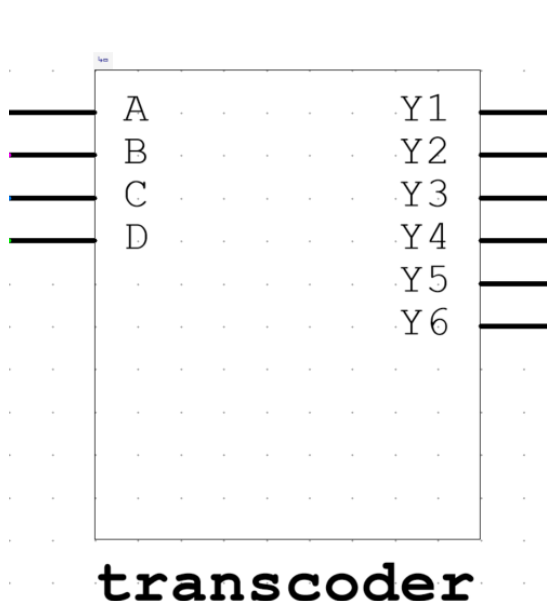

Rysunek 1: Makieta układu transkodera

 

Rysunek 2: Makieta układu komparatora

3 Projekt logiczny

3.1 Tabela prawdy

A	B	C	D	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	1	0	1

Tabela 1: Tabela prawdy

3.2 Minimalizacja funkcji logicznych

Aby zminimalizować potrzebne funkcje logiczne, dla każdego wyjścia tworzymy tabele Karnaugh oraz zaznaczamy największe grupy pól zawierających tylko wartości 1 (ich liczba musi być potęgą dwójki) i zapisujemy powstałą formułę. Następnie korzystając z prawa podwójnej negacji oraz II prawa De Morgana doprowadzamy formułę do postaci zanegowanych iloczynów.

3.2.1 Minimalizacja dla wyjścia Y_1

AB/CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

Tabela 2: Karnaugh dla Y_1

 
AB/CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

Tabela 3: Karnaugh dla Y_1

$$Y_1 = AB + ACD$$

$$Y_1 = \overline{\overline{AB + ACD}}$$

$$Y_1 = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{ACD}}$$

Rysunek 3: Schemat dla wyjścia Y_1

3.2.2 Minimalizacja dla wyjścia Y_2

AB/CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	0	1	0
10	1	1	0	1

Tabela 4: Karnaugh dla Y_2

AB/CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	0	1	0
10	1	1	0	1


Tabela 5: Karnaugh dla Y_2

$$Y_2 = \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + BCD + \overline{A}BC$$

$$Y_2 = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + BCD + \overline{A}BC}$$

$$Y_2 = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{D} \cdot \overline{A}\overline{B}\overline{C} \cdot BCD \cdot \overline{A}BC}$$

$$Y_2 = \overline{A \overline{B} \overline{D} \cdot \overline{A} \overline{B} \overline{C} \cdot BCD \cdot \overline{A} \overline{B} \overline{C}}$$

 Rysunek 4: Schemat dla wyjścia Y_2

3.2.3 Minimalizacja dla wyjścia Y_3

AB/CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	1
10	0	1	0	1

Tabela 6: Karnaugh dla Y_3

AB/CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	1
10	0	1	0	1


Tabela 7: Karnaugh dla Y_3

$$Y_3 = AC\bar{D} + A\bar{C}D + B\bar{C}$$

$$Y_3 = \overline{AC\bar{D} + A\bar{C}D + B\bar{C}}$$

$$Y_3 = \overline{AC\bar{D}} \cdot \overline{A\bar{C}D} \cdot \overline{B\bar{C}}$$

$$Y_3 = \overline{AC} \cdot \overline{D} \cdot \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

 Rysunek 5: Schemat dla wyjścia Y_3

3.2.4 Minimalizacja dla wyjścia Y_4

AB/CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	1	1

Tabela 8: Karnaugh dla Y_4

AB/CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	1	1

Tabela 9: Karnaugh dla Y_4

AB/CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	1	1


Tabela 10: Karnaugh dla Y_4

$$Y_4 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B} + AC + \bar{B}C$$

$$Y_4 = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B} + AC + \bar{B}C}$$

$$Y_4 = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}D} \cdot \overline{A\bar{B}} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{\bar{B}C}$$

$$Y_4 = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}D} \cdot \overline{A\bar{B}} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{\bar{B}C}$$

 Rysunek 6: Schemat dla wyjścia Y_4

3.2.5 Minimalizacja dla wyjścia Y_5

AB/CD	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	0	1

Tabela 11: Karnaugh dla Y_5

AB/CD	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	0	1


Tabela 12: Karnaugh dla Y_5

$$Y_5 = ABC\bar{D} + A\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D + AC\bar{D} + \bar{A}CD + \bar{A}\bar{C}\bar{D}$$

$$Y_5 = \overline{ABC\bar{D} + A\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D + AC\bar{D} + \bar{A}CD + \bar{A}\bar{C}\bar{D}}$$

$$Y_5 = \overline{ABC\bar{D} \cdot A\bar{B}\bar{D} \cdot \bar{A}\bar{B}D \cdot AC\bar{D} \cdot \bar{A}CD \cdot \bar{A}\bar{C}\bar{D}}$$

$$Y_5 = \overline{AB\bar{C}\bar{C}D \cdot \bar{A}\bar{B}\bar{B}\bar{D}D \cdot \bar{A}\bar{A}\bar{B}BD \cdot AC\bar{D}D \cdot \bar{A}\bar{A}CD \cdot \bar{A}\bar{A}\bar{C}\bar{C}D}$$

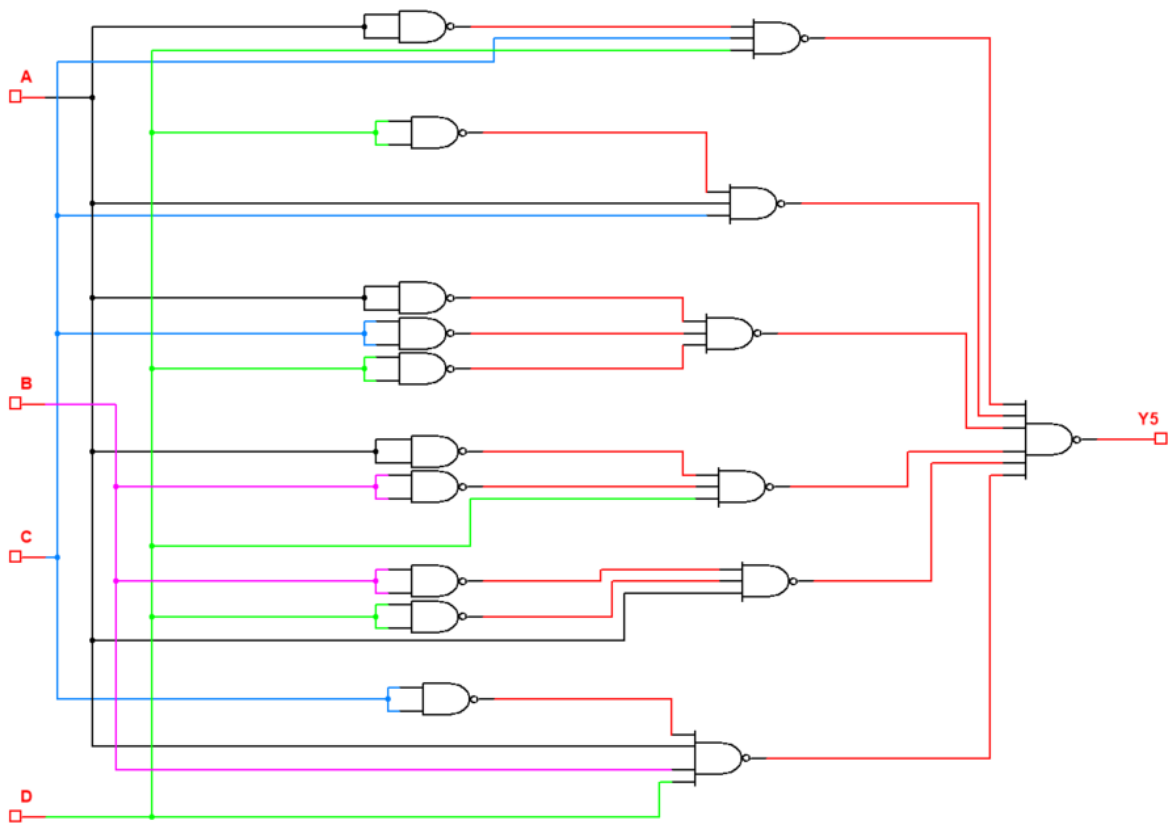Rysunek 7: Schemat dla wyjścia Y_5

3.2.6 Minimalizacja dla wyjścia Y_6

AB/CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

Tabela 13: Karnaugh dla Y_6

AB/CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

Tabela 14: Karnaugh dla Y_6

AB/CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

Tabela 15: Karnaugh dla Y_6

AB/CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1


Tabela 16: Karnaugh dla Y_6

$$Y_6 = A + B + C + D$$


$$Y_6 = \overline{\overline{A + B + C + D}}$$

$$Y_6 = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}}$$

$$Y_6 = \overline{\overline{AA} \cdot \overline{BB} \cdot \overline{CC} \cdot \overline{DD}}$$

 
Rysunek 8: Schemat dla wyjścia Y_6

4 Budowa układu

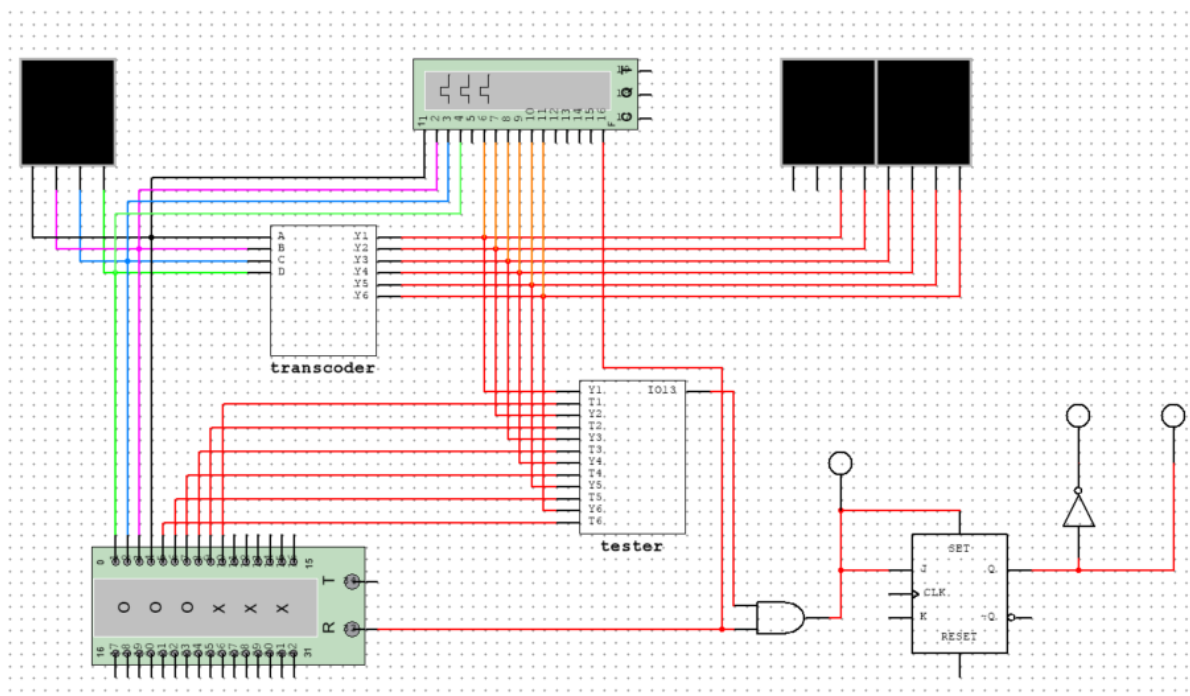


Rysunek 9: Schemat całego układu

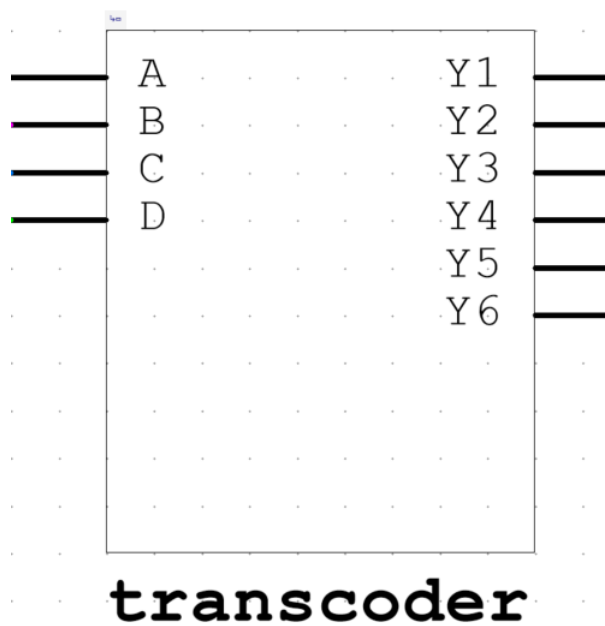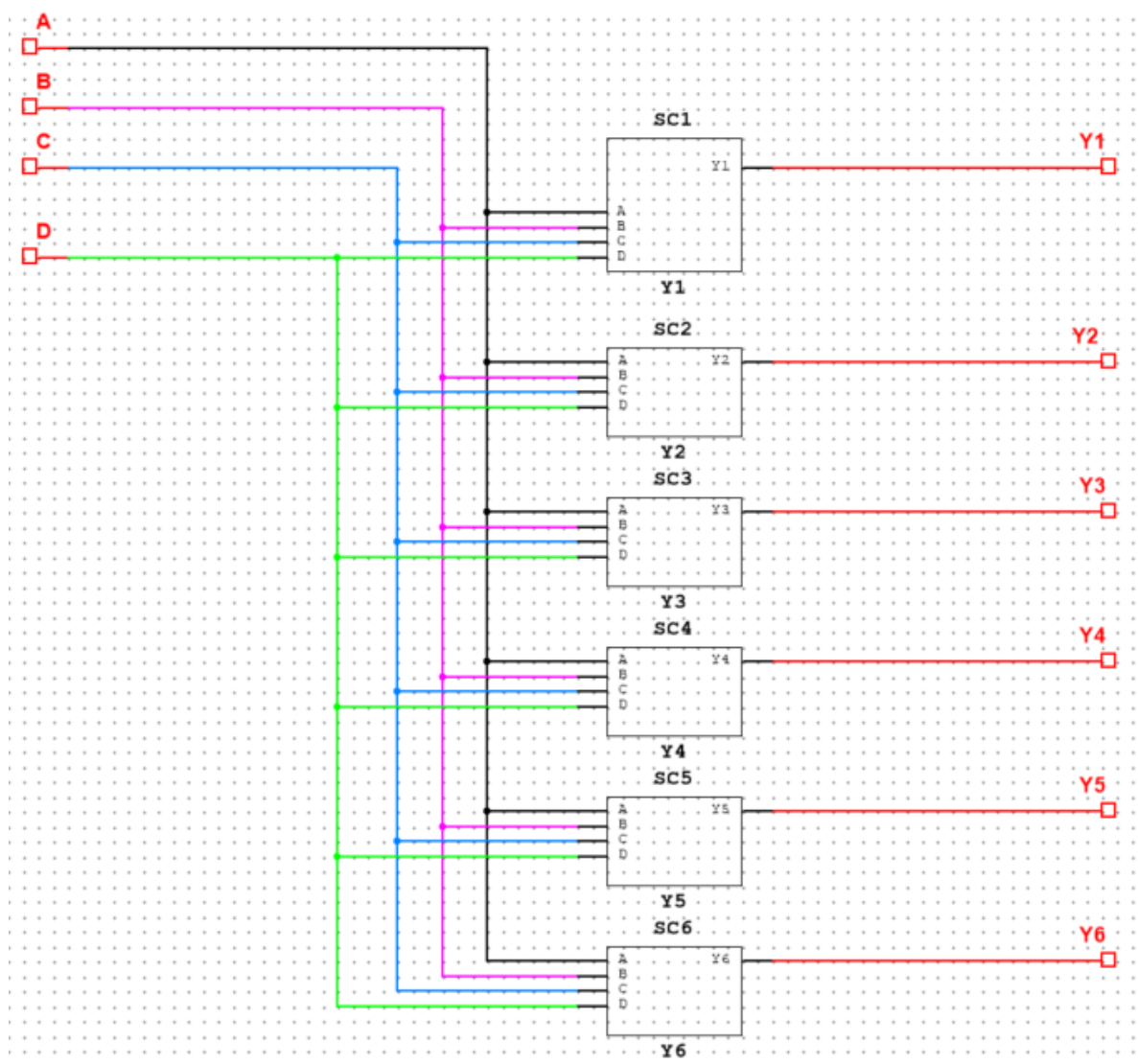 
4.1 Transkoder

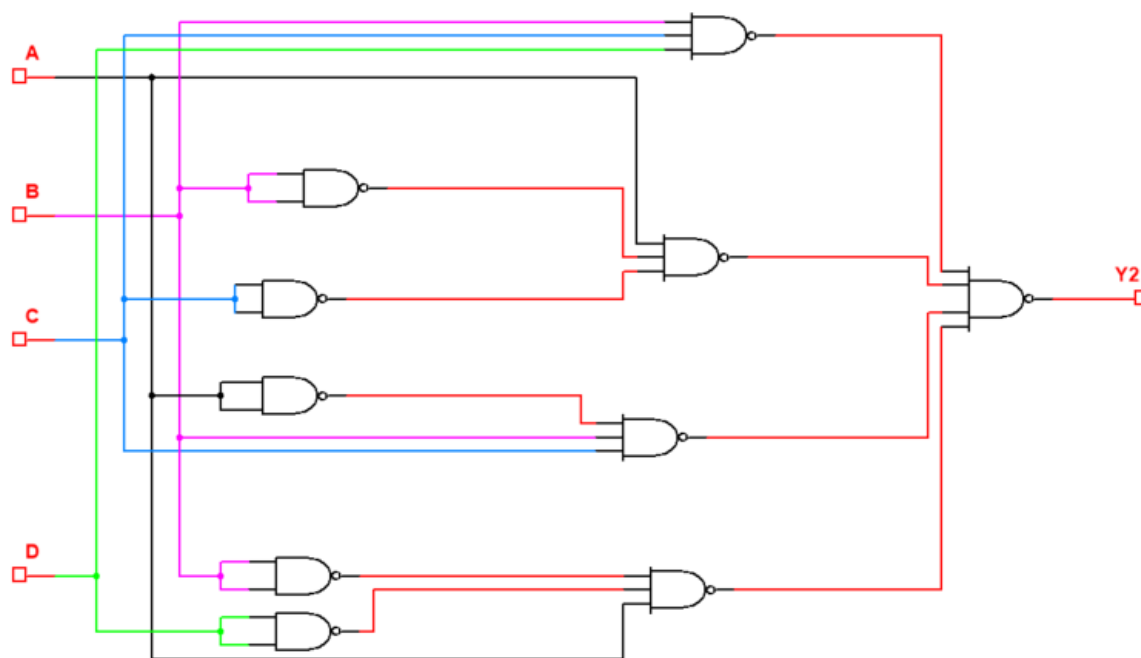
 


 
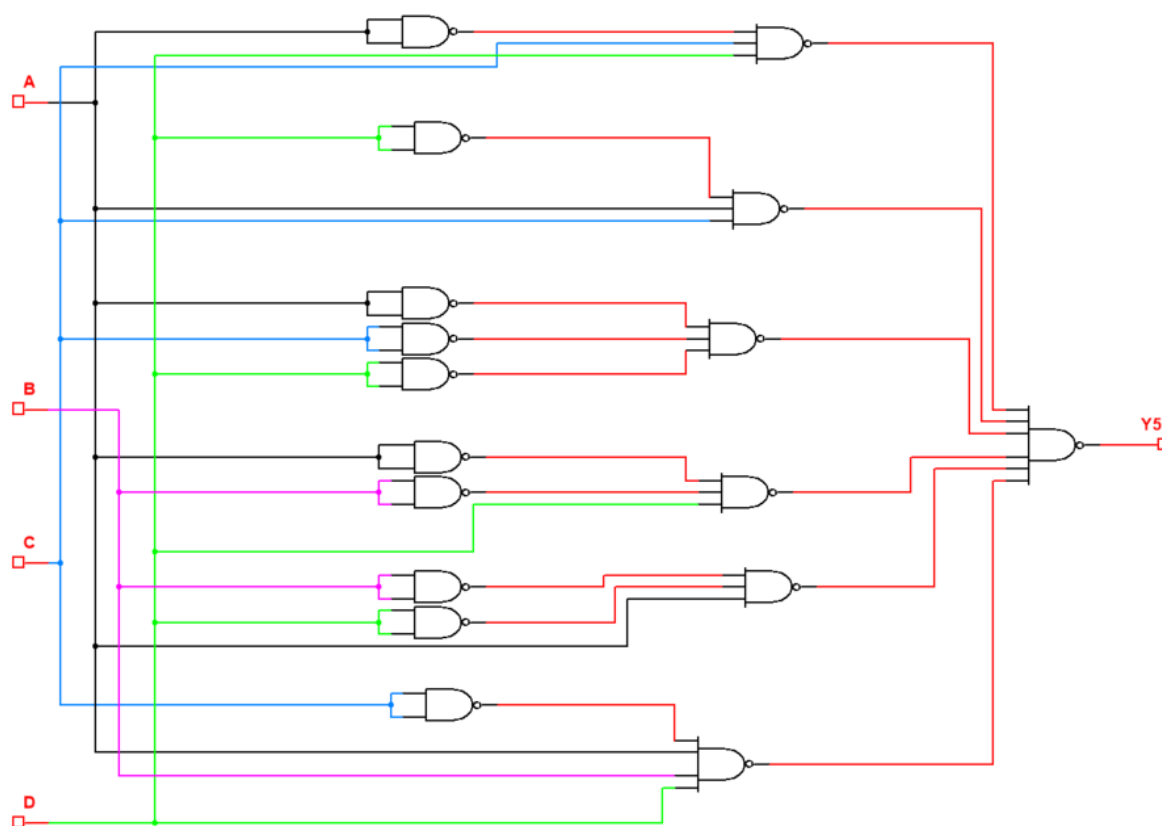
Rysunek 10: Transkoder

 


Rysunek 11: Schemat podukładów transkodera


Rysunek 12: Schemat podukładu transkodera dla wyjścia Y_1

Rysunek 13: Schemat podukładu transkodera dla wyjścia Y_2 Rysunek 14: Schemat podukładu transkodera dla wyjścia Y_3


Rysunek 15: Schemat podukładu transkodera dla wyjścia Y_4 Rysunek 16: Schemat podukładu transkodera dla wyjścia Y_5

Rysunek 17: Schemat podukładu transkodera dla wyjścia Y_6

4.2 Komparator

 


Rysunek 18: Komparator

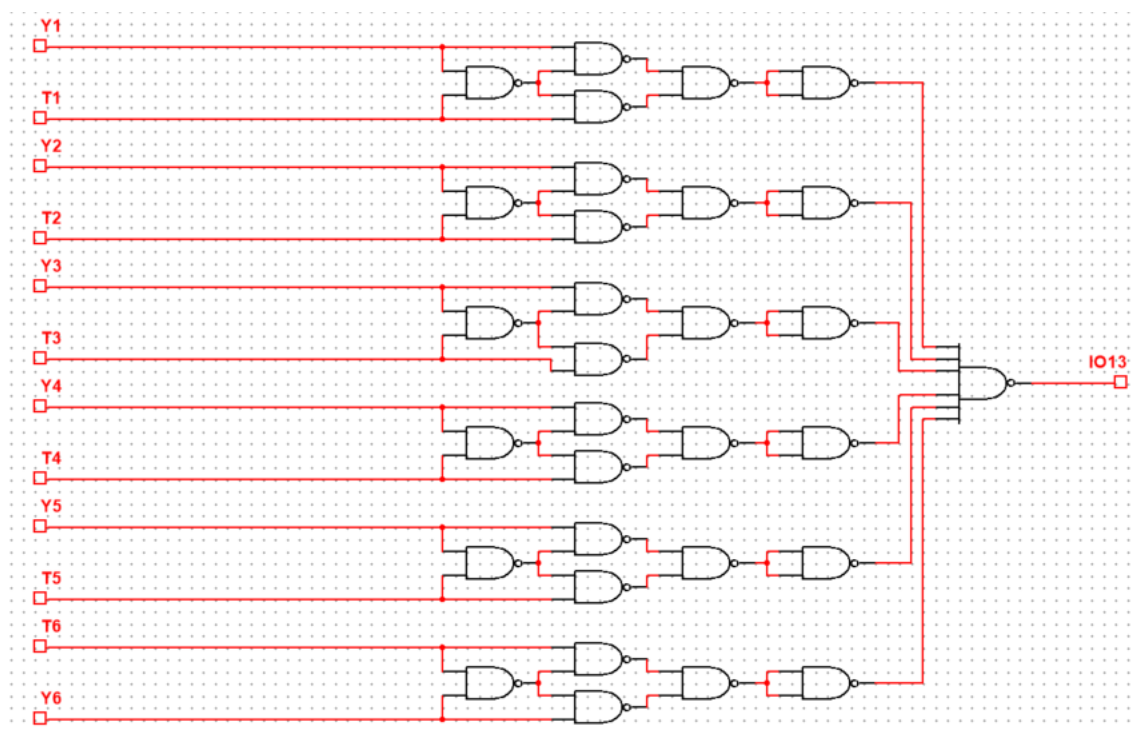


Rysunek 19: Schemat komparatora

4.3 Przerzutnik i wyświetlacz

 


Rysunek 20: Przerzutnik JK

 


Rysunek 21: Cyfrowy wyświetlacz heksadecymalny, siedmosegmentowy

5 Testowanie


5.1 Generator słów oraz analizator stanów logicznych

 


Rysunek 22: Generator słów

 


Rysunek 23: Analizator stanów logicznych

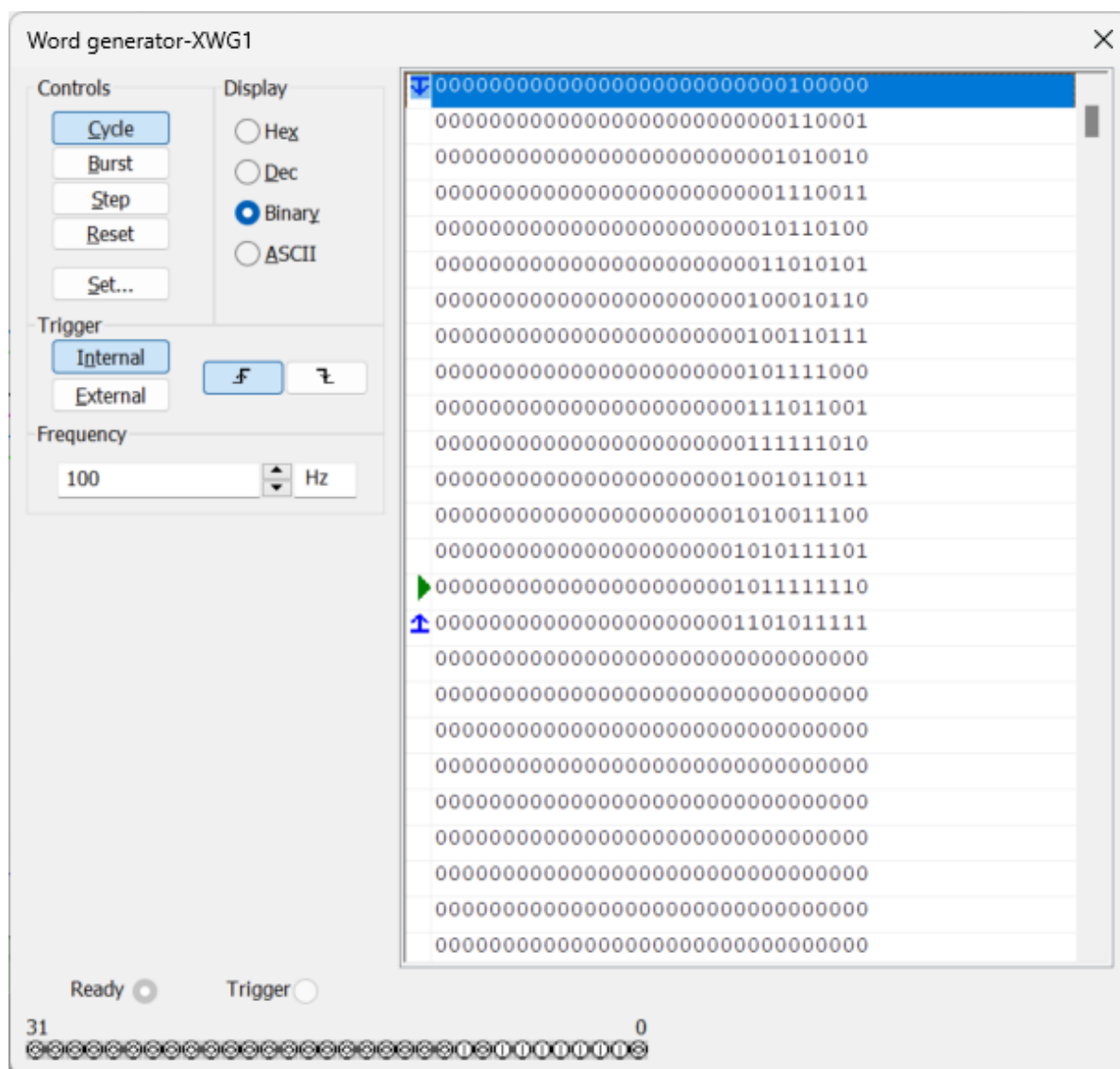


Rysunek 24: Ustawienia generatora słów

 

Rysunek 25: Wykres analizatora stanów logicznych dla poprawnego transkodera

 


Rysunek 26: Symulacja niepoprawnego transkodera

 


Rysunek 27: Wykres analizatora stanów logicznych dla niepoprawnego transkodera


5.2 Cały układ

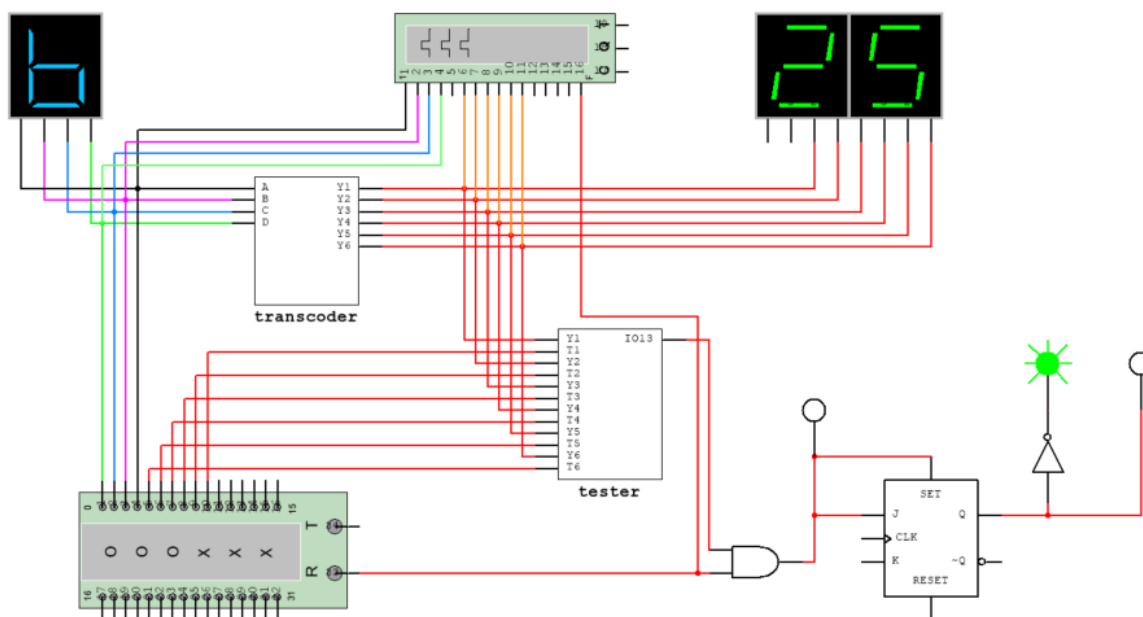

Rysunek 28: Schemat układu dla poprawnego transkodera

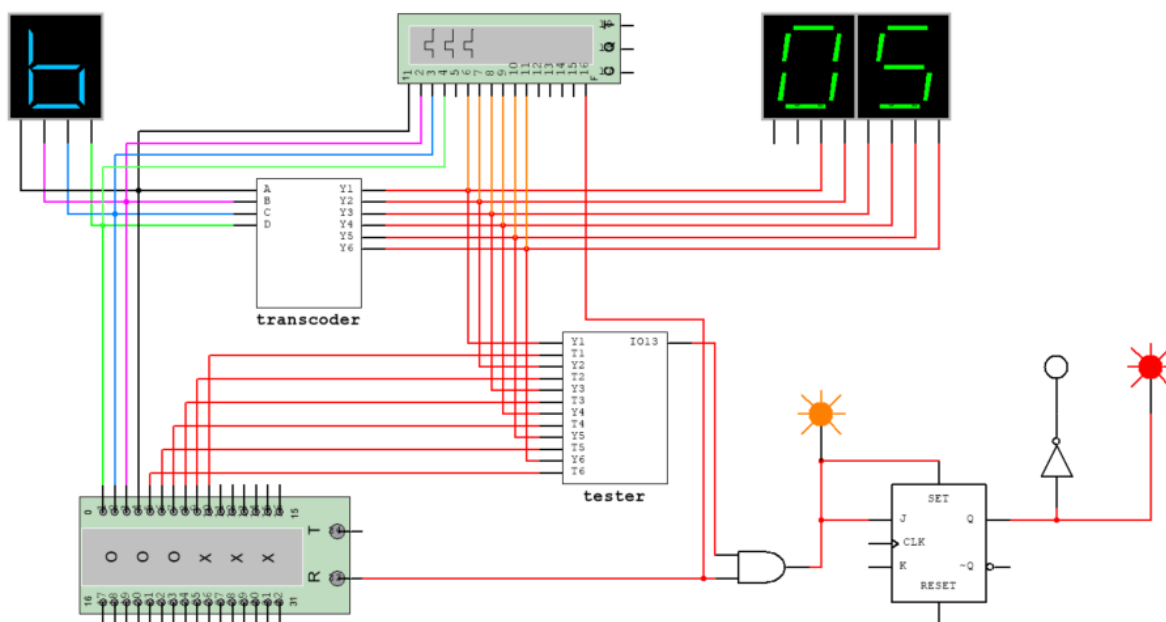

Rysunek 29: Schemat układu dla niepoprawnego transkodera dla złej konwersji

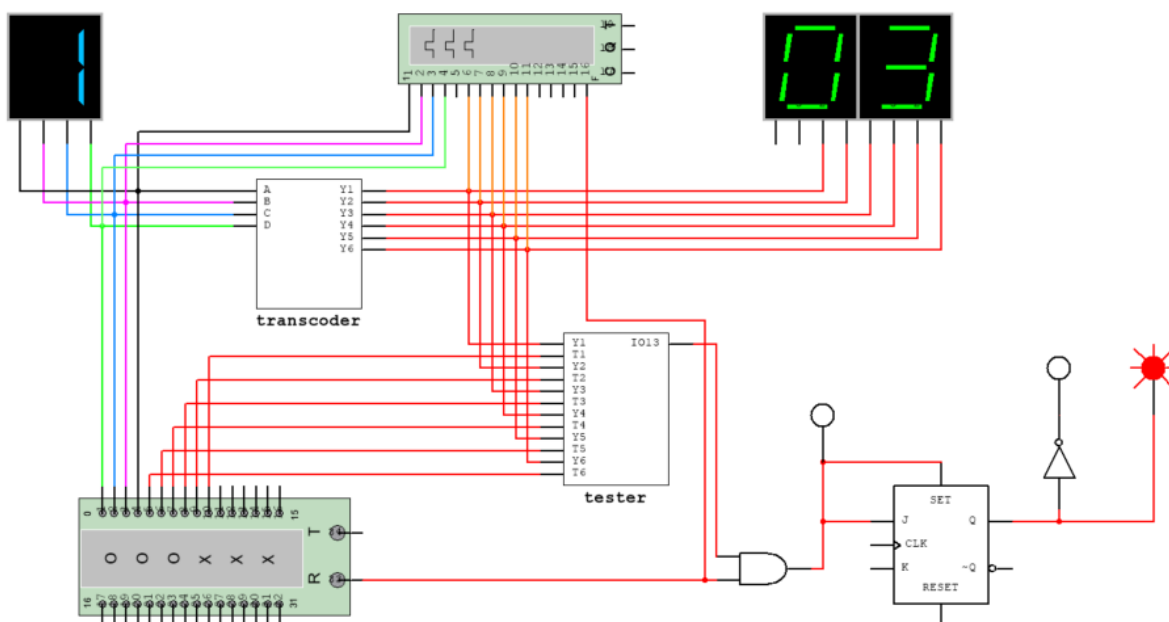

Rysunek 30: Schemat układu dla niepoprawnego transkodera dla dobrej konwersji

6 Podsumowanie

- **Liczby Pierwsze:** Znajdują zastosowanie w kryptografii, np. w algorytmach szyfrowania asymetrycznego RSA, gdzie są używane do generowania kluczy prywatnych i publicznych.
- **Transkodery:** Są używane w komunikacji między różnymi systemami liczbowymi, np. zamiana liczby dziesiętnej na binarną lub odwrotnie.
- **Bramki NAND** Są uniwersalnymi bramkami logicznymi, co oznacza, że można ich użyć do zbudowania dowolnej innej bramki logicznej. Ich zastosowania obejmują implementację różnych funkcji logicznych. W stosunku do pamięci NOR pamięć NAND ma krótszy czas zapisu i kasowania, większą gęstość upakowania danych, korzystniejszy stosunek kosztu pamięci do jej pojemności oraz około dziesięciokrotnie większą wytrzymałość.
- **Tablice Karnaugh:** Wykorzystywane do uproszczenia funkcji logicznych. Pozwalają na graficzną reprezentację i minimalizację funkcji logicznych, co przekłada się na uproszczenie układów cyfrowych.

7 Wnioski